


Session 2 Lab

Q1

Implement 3:1 mux using dataflow and behavioral modeling then implement a testbench and run QuestaSim.


```
module mux31_2(d0,d1,d2,s0,s1,y);
  input d0,d1,d2,s0,s1;
  output y;

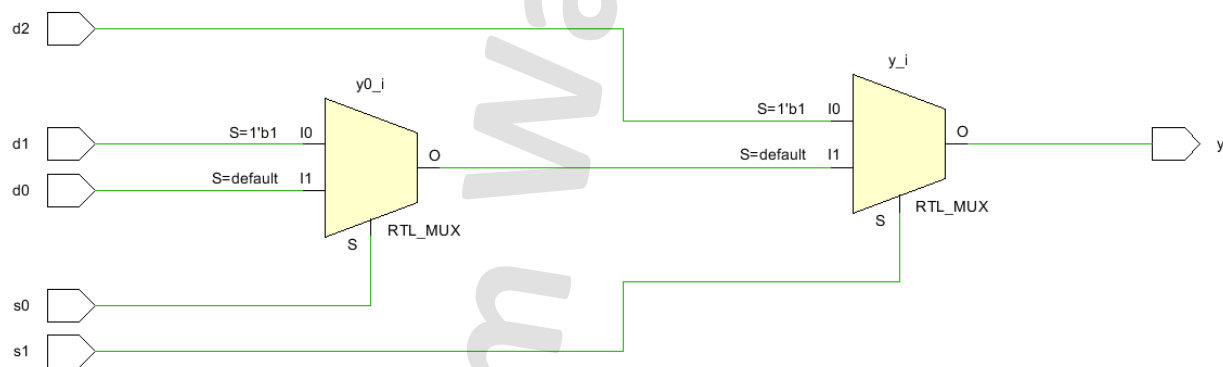  assign y = (s1) ? d2 : (s0) ? d1 : d0;
endmodule
```



```
module mux31_3(d0,d1,d2,s0,s1,y);
  input d0,d1,d2,s0,s1;
  output reg y;

   always @ (d0 or d1 or d2 or s0 or s1) begin
    case ({s1,s0})
      2'b00: y = d0;
      2'b01: y = d1;
      2'b10, 2'b11: y = d2;
    endcase
  end
endmodule
```



```

module mux31_tb();
  reg d0,d1,d2,s0,s1;
  wire y_dut2, y_dut3;

  mux31_2 dut2(d0,d1,d2,s0,s1,y_dut2);
  mux31_3 dut3(d0,d1,d2,s0,s1,y_dut3);
  integer i;

  initial begin
    for (i = 0; i < 100; i = i+1) begin
      d0 = $random;
      d1 = $random;
      d2 = $random;
      s0 = $random;
      s1 = $random;
      #10;
      if (y_dut2 != y_dut3) begin
        $display("Error - Incorrect mux31 output");
        $stop;
      end
    end
    $stop;
  end


  //Test monitor and results
  initial begin
    $monitor("d0 = %b, d1 = %b, d2 = %b, s0 = %b, s1 = %b, y_dut2 = %b, y_dut3 = %b ", d0, d1, d2, s0, s1, y_dut2, y_dut3);
  end
endmodule

```

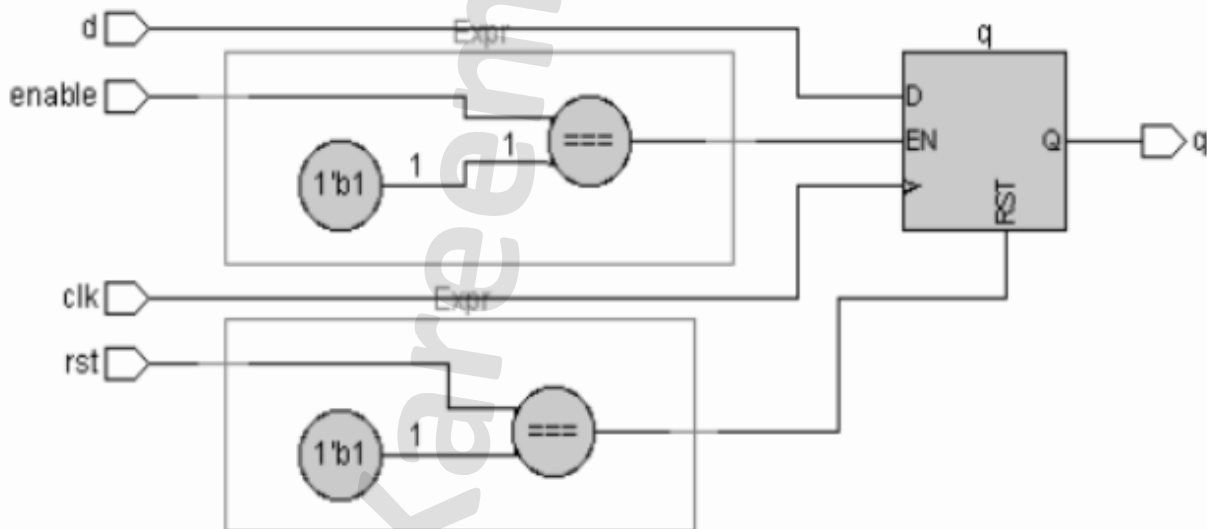Q2

Implement a DFF with clock enable and PRE control signal. Compile the design only without simulation.

```
module dff_en_pre(E, D, Q, clk, PRE);  
    input E, D, clk, PRE;  
    output reg Q;  
    always @(posedge clk) begin  
        if (~PRE)  
            Q <= 1'b1;  
        else if (E)  
            Q <= D;  
    end  
endmodule
```



Common mistake

```
module dff_en_pre(E, D, Q, clk, PRE);  
  input E, D, clk, PRE;  
  output reg Q;  
  always @(posedge clk) begin  
    if (~PRE)  
      Q <= 1'b1;  
    else if (E)  
      Q <= D;  
    else  
      Q <= Q;  
  end  
endmodule
```

